

可変可聴周波数発信器


2023/9/9

<http://www.777true.net/Audio-Variable-Ferquency-Oscillator-the-Ear-Noise-Relaxer.pdf>

耳鳴り症緩和の静穏室内軽微人工雑音装置(NG)と可変可聴周波数発信器回路(AG)。


<http://777true.net/noiseG.pdf>

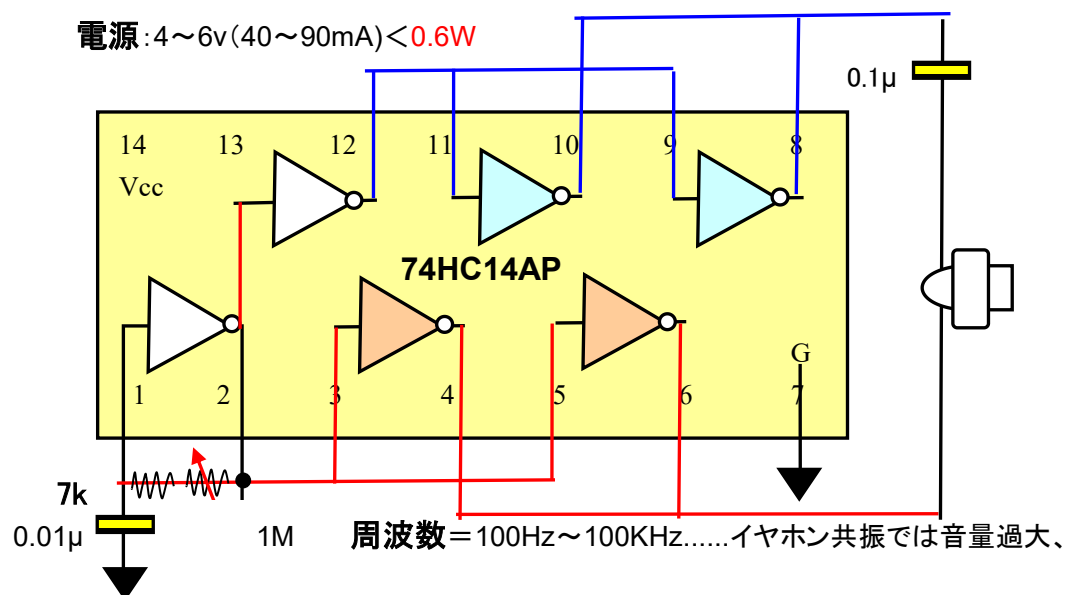耳鳴り症一因は難聴<全部でない！>、誰もが完全遮音室内に長時間いると耳鳴り発生、暇余力もてあまし高感度中耳が自発振動、AGはその中耳対応強制音波発生器で一時緩和効果がある。筆者は寝しなに難聴気味左耳 8KHz 以上に使用で一時緩和、睡眠没を早める。



** 音量はイヤホン性能で大幅に違う。イヤホン共振(3KHz?)では音量過大, 0.1μの後、必要な人は減衰抵抗 10Ω程度を入れる。

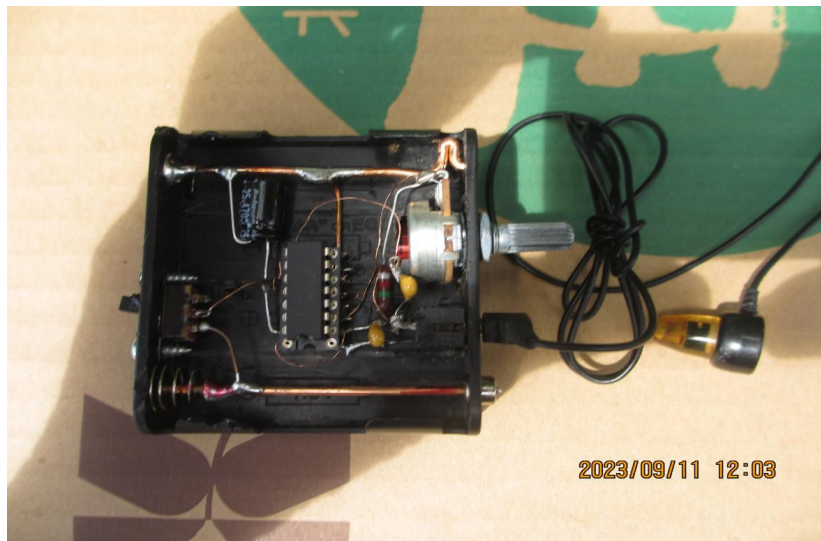** 耳と平衡器官は同類、腎機能,...と体液状況<食材影響が大きい>に左右されるらしい。



皆さま支援で商品化したいです。連絡先: B波電力工房、046-894-8118

vk9ec5@bma.biglobe.ne.jp